

گزارش تکلیف چهارم هم طراحی

روزبه صیادی - امیرعلی منجر

۱ مقدمه

هدف این پروژه پیاده سازی الگوریتم «تقسیم به روش ترمیمی» یا به زبان انگلیسی «Restoring division algorithm» با استفاده از زبان Gezel، و در انتها تبدیل کد به زبان VHDL است. Gezel یک زبان برای توصیف سخت افزار است که اجازه ی پیاده سازی مدل FSM + Datapath را می دهد. ابزارهایی برای شبیه سازی، هم شبیه سازی و همچنین کامپایل برنامه های این زبان به VHDL وجود دارند.

۲ توضیح الگوریتم

الگوریتم «تقسیم به روش ترمیمی» جزو دسته ی الگوریتم های کند به شمار می رود. روند اجرای این الگوریتم در جدول ۱ توضیح داده شده است.

مرحله	توضیح
۱	رجیسترها را مقداردهی اولیه می کنیم. $Q = \text{مقسوم}$ ، $M = \text{مقسوم علیه}$ ، $A = \text{صفر}$ و n هم برابر با تعداد بیت های مقسوم است.
۲	محتویات رجیسترهای A و Q را شیفت به چپ می دهیم، به گونه ای که انگار این دو رجیستر با هم یک عدد هستند.
۳	مقدار رجیستر M از رجیستر A کم شده و نتیجه در رجیستر A ریخته می شود.
۴	پرازش ترین بیت A چک می شود. اگر صفر باشد، کم ارزش ترین بیت Q را برابر با یک قرار می دهیم. در غیر این صورت مقدار Q را برابر با صفر قرار داده و مقدار A را به مقدارش قبل از انجام منها برمی گردانیم.
۵	مقدار n را کم می کنیم.
۶	اگر مقدار n صفر بود الگوریتم به پایان رسیده است. خارج قسمت در رجیستر Q و باقی مانده در رجیستر A خواهد بود. در غیر این صورت به مرحله ی ۲ برمی گردیم.

جدول ۱: روند اجرای الگوریتم «تقسیم به روش ترمیمی»

۳ پیاده سازی

برای پیاده سازی این الگوریتم، با استفاده از زبان Gezel یک FSMD پیاده سازی کردیم. همچنین برای برنامه یک test bench نیز نوشتیم که در ادامه هردوی این ها توضیح داده شده اند.

۳,۱ منطق کد

ماشین حالت متناهی^۱ مربوط به تقسیم شامل چند حالت است که آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

s0

حالت ابتدایی. قسمت idle از داده‌مسیر^۲ تقسیم را اجرا می‌کند (که مقدار رجیستر start_reg را برابر با ورودی start قرار می‌دهد و مقدار done را نیز صفر می‌کند. بعد از اجرای این حالت به حالت s1 می‌رویم.

s1

اگر مقدار رجیستر start_reg برابر با یک بود به حالت s2 می‌رویم. در غیر این صورت به s0 برمی‌گردیم.

s2

رجیستر مربوط به باقی‌مانده (r_reg) را شیفت داده و به حالت s3 می‌رویم.

s3

رجیستر مربوط به مقسوم (q_reg) را شیفت داده و به حالت s4 می‌رویم.

s4

این جا باید مقدار r_reg-m_reg را در r_reg بریزیم. چک می‌کنیم که کدام یک از این دو رجیستر بزرگ‌تر هستند. رجیستر کوچک‌تر را منهای رجیستر بزرگ‌تر کرده و در صورت لزوم حاصل را منفی می‌کنیم. در انتها به حالت s5 می‌رویم.

s5

مقدار پرارزش‌ترین بیت r_reg را چک می‌کنیم و بسته به این که مقدارش صفر است یا یک، به کم‌ارزش‌ترین بیت q_reg مقدار می‌دهیم. سپس به حالت s6 می‌رویم.

s6

مقدار n_reg را به واحد کم می‌کنیم و به s7 می‌رویم.

اگر مقدار `n_reg` به صفر رسیده بود یعنی محاسبات به اتمام رسیده است. قسمت `final` را از داده‌مسیر اجرا می‌کنیم تا جواب‌ها روی صفحه چاپ شوند و به حالت `s0` برمی‌گردیم. اگر مقدار `n_reg` صفر نبود کار خاصی انجام نمی‌دهیم و به حالت `s2` برمی‌گردیم.

۳,۲ تستِ کد

برای تستِ کد مطابقِ کدِ ارائه شده در تکلیف عمل کردیم.

۴ نتیجه‌گیری

ما در این تکلیف با نحوه‌ی نوشتنِ یک برنامه‌ی ساده با Gezel، باید‌ها و نبایدهای Gezel هنگامِ شبیه‌سازی و همچنین طرزِ کار با ابزارهای این زبان را یاد گرفتیم. همچنین با الگوریتمِ «تقسیم به روشِ ترمیمی» آشنا شدیم.